




STQ QSSD
LMMJVSD



Andrea Mara Weber 2079852

★ 1) $V_{CC} = 15V$ $V_{BB} = 3,3V$ $R_C = 1,8k\Omega$
 $R_E = 1,2k\Omega$ $\beta = 100$
 $I_C = ?$ $V_{CE} = ?$ $V_C = ?$ e $V_E = ?$

$$V_{BE} = 0,7$$

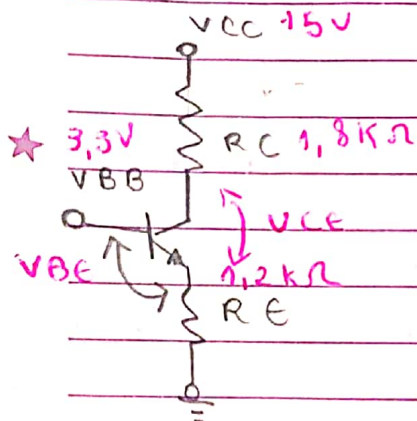

malha entrada

$$-V_{BB} + V_{BE} + R_E I_C = 0$$

$$I_C = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_C = \frac{3,3 - 0,7}{1200} = 2,167 \text{ mA}$$

malha saída

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C = 0$$

$$-15 + 1800 I_C + V_{CE} + 1200 I_C = 0$$

$$V_{CE} = 15 - 3000 I_C$$

$$V_{CE} = 8,499 \text{ V}$$

$$V_E = R_E \cdot I_E$$

como $I_B = 0$ então $I_E = I_C$, logo

$$V_E = I_C \cdot R_E$$

$$V_E = 2,167 \text{ mA} \cdot 1200 = 2,6004 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E, \quad V_C = V_{CE} + V_E \quad \text{logo:}$$

$$V_C = 8,499 + 2,6004 = 11,0994 \text{ V}$$

Gráfico


$$V_{CE \text{ corte}} = V_{CC} = 15V$$

$$I_{C \text{ sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{15}{3000} = 5 \text{ mA}$$

Andrea Mara Weber
2079852



STQSSD
LH HJVSD

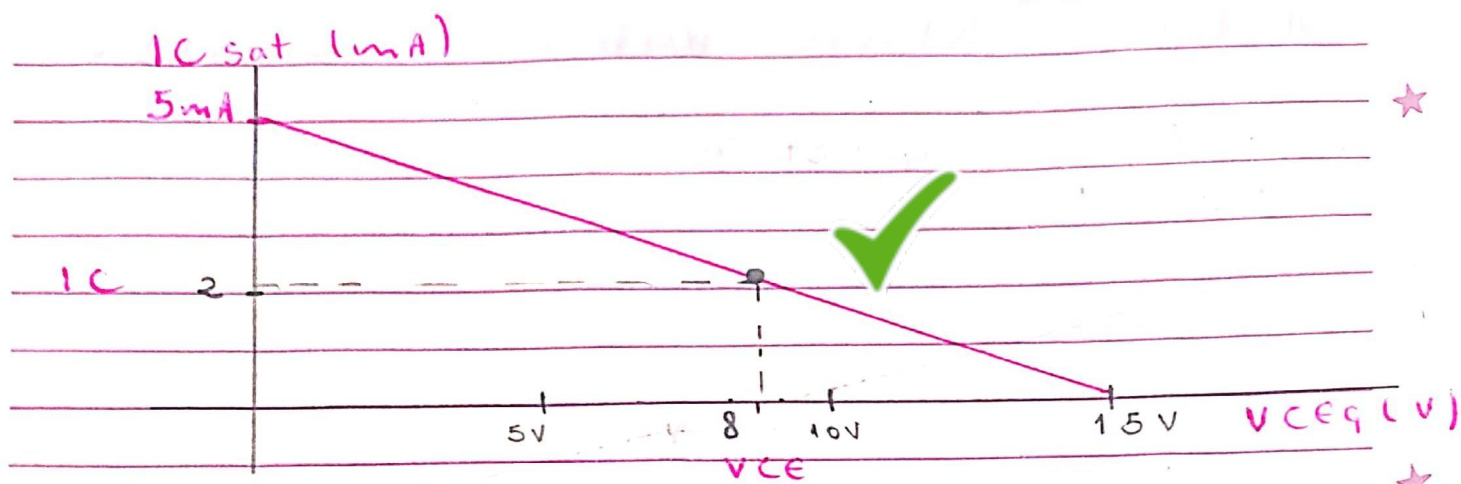


2)

$$I_B = ? \quad I_C = ? \quad V_{CE} = ? \quad \beta = 100$$

$$V_{CC} = 18V \quad R_1 = 12K\Omega \quad R_2 = 4K\Omega$$

$$R_C = 2,5K\Omega \quad R_E = 1,5K\Omega$$
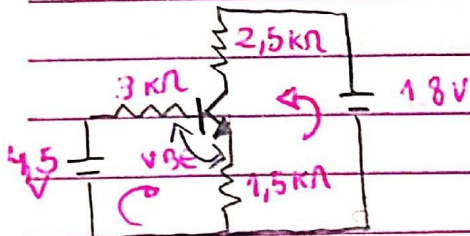
$$V_{Th} = \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{R_1 + R_2} = 4,5V \quad R_{Th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 3K\Omega$$



malha entrada

$$-4,5 + 3K I_B + 0,7 + 1,5 I_E = 0$$

$$I_E = 101 I_B$$

$$151500 I_B = 3,8$$

$$I_B = 2,4595 \times 10^{-5} A$$

$$I_C = 100 I_B = 2,4595 \times 10^{-3} = 2,4595mA$$

malha saída

$$-V_{CE} = -V_{CC} + I_C (R_C + R_E)$$

$$-V_{CE} = -18 + 2,4595 \times 10^{-3} (4K) = -8,162V$$

Dados gráfico

$$V_{CE \text{ corte}} = V_{CC} = 18V$$

$$I_{C \text{ sat}} = \frac{18}{4000} = 4,5 \times 10^{-3} A = 4,5mA$$




STQQSSD
LHHJVSD

Andrea Mara Weber

2079852


Gráfico questão 2

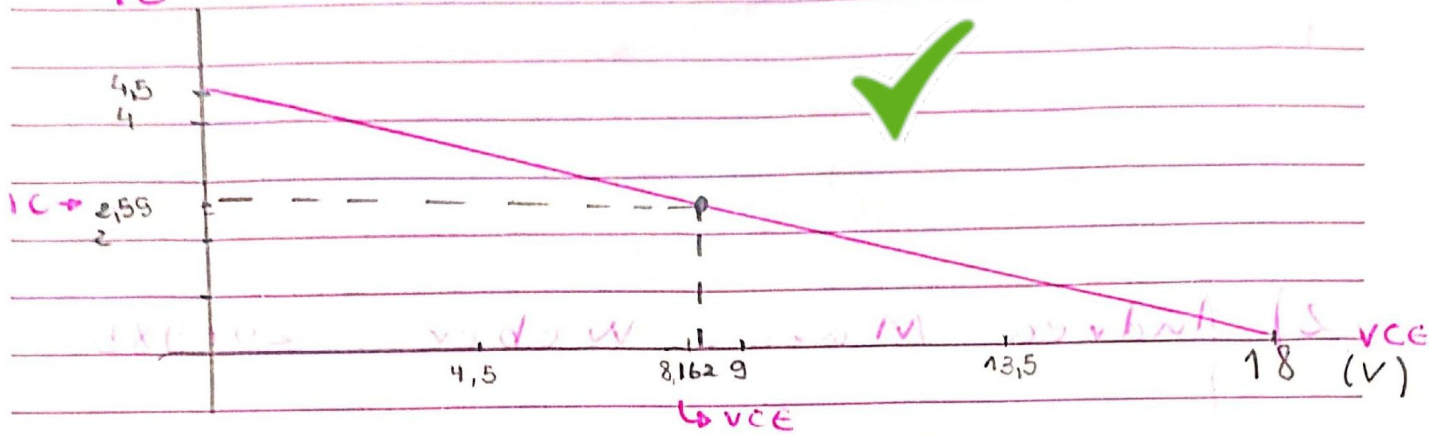

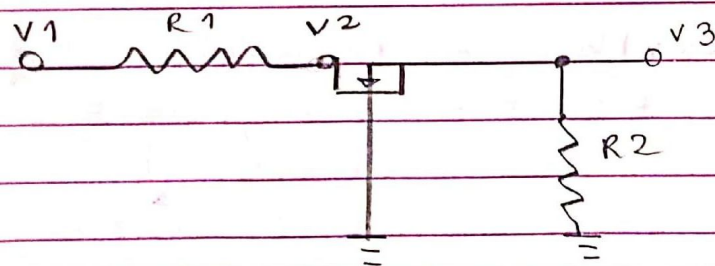3) $V_2 = ?$ $V_3 = ?$

$R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 1,1 \text{ k}\Omega$ $V_1 = 15 \text{ V}$

$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ $V_P = -8 \text{ V}$



$$V_{GS} = -I_D R_S$$

$$V_{GS} = ?$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$0 = 8 \times 10^{-3} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-8} \right)^2 - I_D$$

$$0 = 8 \times 10^{-3} (1 + 137,5 I_D)^2 - I_D$$

$$0 = 8 \times 10^{-3} (1^2 + 275 I_D + 18906,25 I_D^2) - I_D$$

$$8 \times 10^{-3} + 2,2 I_D + 1,5125 \times 10^2 I_D^2 - I_D = 0$$

usando a calculadora:

$$I_{D1} = 0,00289656 \quad I_{D2} = 0,0182605$$

escrevemos essa





STQSSD
LMHJVSD

Andrea Mara Weber 2079852

$$I_{D1} = 2,89656 \text{ mA}$$



$$I_{D2} = 1,82605 \times 10^{-2} \text{ A} \\ 18,2605 \text{ mA}$$

Portanto:

$$V_{GS} = -I_{D1} R_S = \\ -2,89656 \times 10^{-3} \cdot 1100 = -3,186216 \text{ V}$$

Tensões

$$V_2 = V_D = V_{DD} - I_{D1} R_1 = \\ 15 - (2,89656 \times 10^{-3} \times 2200) =$$

$$V_2 = 8,627568 \text{ V}$$




$$V_3 = V_S = I_{D1} R_2 = 2,89656 \times 10^{-3} \times 1100 =$$

$$V_3 = 3,186216 \text{ V}$$



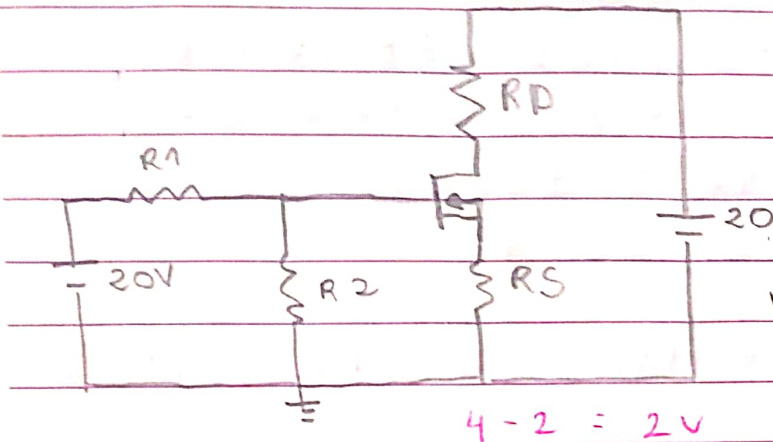4) $V_{DD} = 20\text{ V}$ $R_D = 2\text{ k}\Omega$ $R_2 = 2\text{ M}\Omega$
 $R_1 = ?$ $R_S = ?$ $V_{DS} = ?$ $V_D = ?$ e $V_S = ?$



$$V_{th} = \frac{20 \times 2\text{ M}}{R_1 + 2\text{ M}}$$

$$R_{th} = \frac{2\text{ M} R_1}{R_1 + 2\text{ M}}$$

$$V_G - V_{GS} - I_D R_S = 0$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$4 - 2 = 2\text{ V}$$

do gráfico temos que

$$V_{GS} = 4\text{ V}$$

$$V_{th} = 2\text{ V}$$

malha saída ★

$$I_{Dsat} = 4\text{ mA}$$

$$I_{DQ} = 1\text{ mA}$$

$$-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} + I_D R_S = 0$$

$$V_{GSQ} = 3\text{ V}$$

$$I_D = I_{DQ}$$

$$-V_{GSat} = -2\text{ V}$$

$$V_{GS} = 2\text{ V}$$

Pela família de curvas supomos que $V_{th} \equiv 8\text{ V}$, então: ★

$$\text{então } 8 = \frac{40\text{ M}}{R_1 + 2\text{ M}} = \frac{8R_1 + 16\text{ M}}{R_1 + 2\text{ M}} = 40\text{ M}$$

$$R_1 = 24\text{ M}$$

$$R_1 = 3\text{ M}\Omega$$

S T Q Q S S D
L M M J V S D

Andrea

★

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$4 = 8 - V_S$$

$$V_S = 4 \text{ V}$$

$$4 = V_G - I_{DQ} R_S$$

★

$$R_S = \frac{4}{1 \times 10^{-3}} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$= 14 - 4 = 10 \text{ V}$$